



Practica 11

Flip-flops

Profesor: Barrón Vera José Emanuel


Materia: Fundamentos de diseño digital

Grupo: 3CV6

Alumno: Cazares Cruz Jeremy Sajid

Boleta: 2021630179

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

 

Flip-flop SR

Para el Flip-flop sr se tiene tanto la utilización de las compuertas retroalimentadas que son implementadas mediante el uso de “signals” para después mediante “ifs” realizar la tabla de verdad de la misma, en caso de no existir ningún caso dentro de los “ifs” se pone como estado prohibido en esta caso se hace uso de “-” mediante la librería “std_ulogic”




S	R	Q	\bar{Q}
0	0	Q	\bar{Q}
1	0	1	0
0	1	0	1
1	1	U	U

SR	Q
00	Q
01	0
10	1
11	U

```

12  signal t1,t2 : std_logic;
13  begin
14      t1 <= r nor t2;
15      t2 <= s nor t1;
16      process (clk,r,s)
17      begin
18          if(clk'event and clk='1' ) then
19              if(r='0' and s='0') then
20                  Q <= t1;
21                  Qnot <= t2;
22              elsif(r='0' and s='1') then
23                  Q <= '1';
24                  Qnot <= '0';
25              elsif(r='1' and s='0') then
26                  Q <= '0';
27                  Qnot <= '1';
28              elsif(r='1' and s='1') then
29                  Q <= '-';
30                  Qnot <= '-';
31              end if;
32          end if;
33      end process;

```

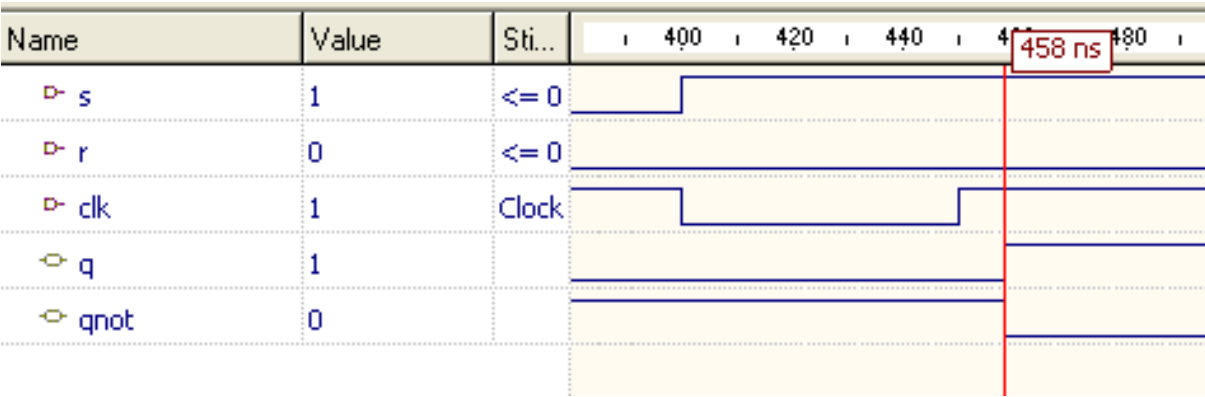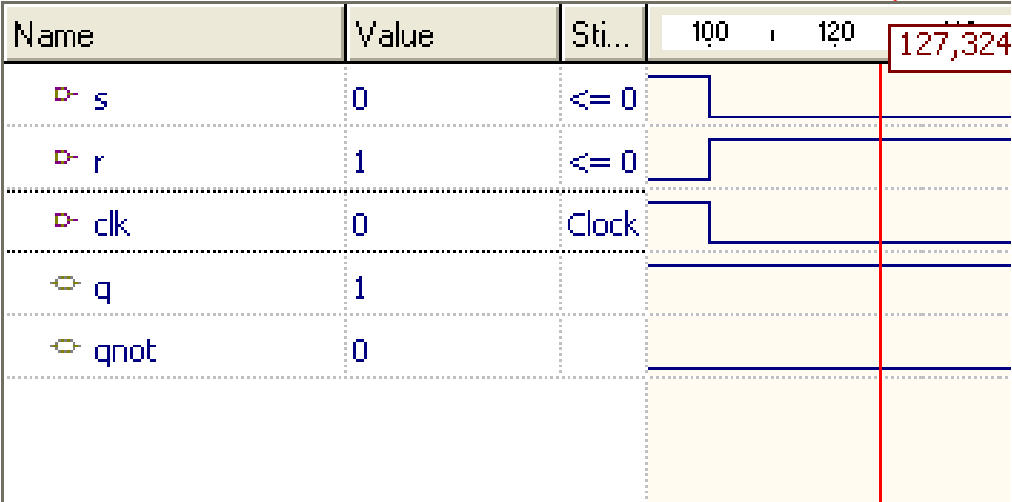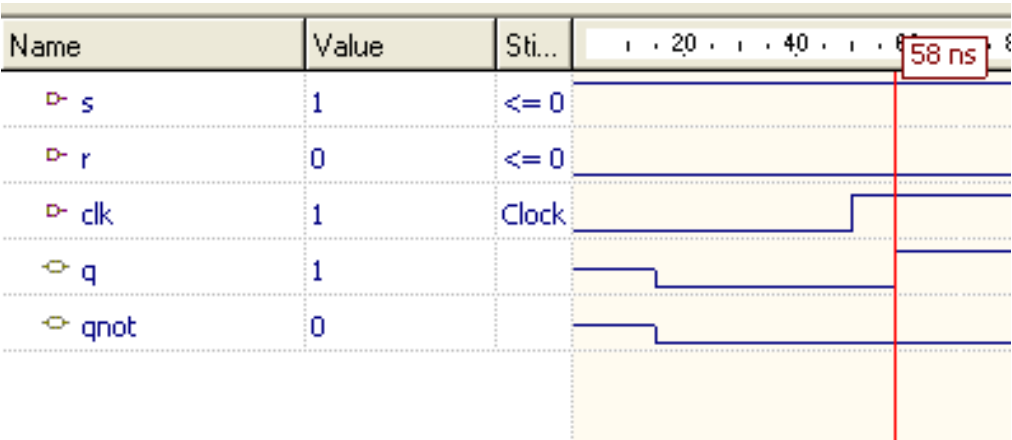

Flip-flop D

Para el Flip-flop tipo D se utiliza la forma sencilla sin retroalimentar el circuito tal como se puede ver en la segunda tabla de verdad




Q	D	q
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

D	Q
0	0
1	1

El código es el siguiente:

```
1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
3
4 entity flipflop is
5 port(
6     q:out std_logic;
7     clk,rst,D:in std_logic
8 );
9 end flipflop;
10
11 architecture codigo of flipflop is
12     begin
13         process (clk,rst)
14         begin
15             if rst='1' then
16                 q <= '0';
17             elsif clk'event and clk='1' then
18                 q <= d;
19             end if;
20         end process;
21 end codigo;
```

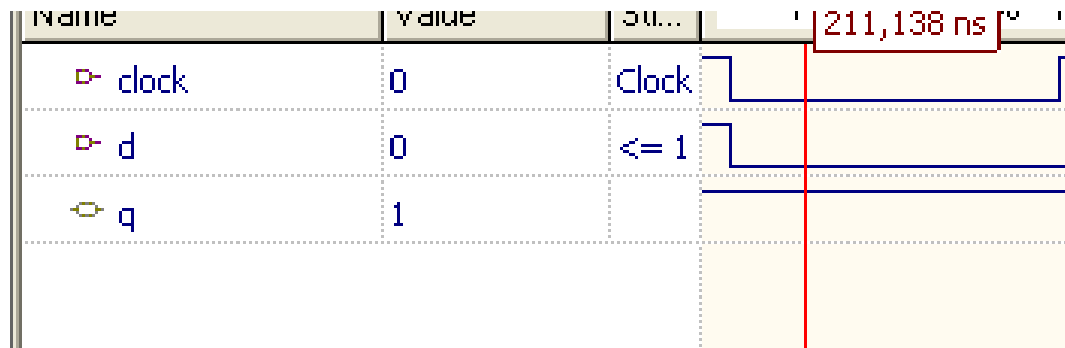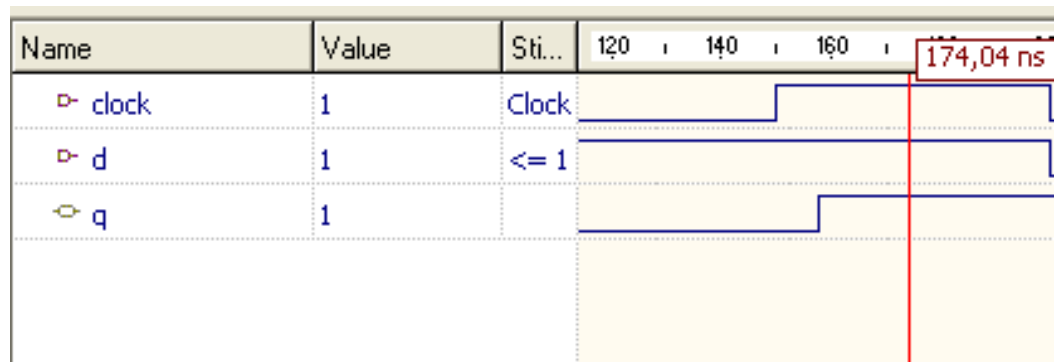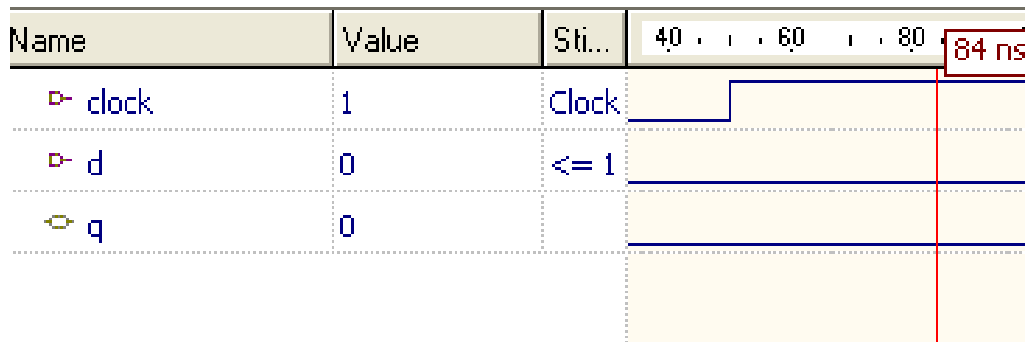Las simulaciones se verán a continuación;



En la ultima imagen se puede ver un dato “guardado” debido a que el cambio no se ha hecho hasta que el reloj pase de estar de “0” a “1”

Flip-flop JK

Para la implementación del Flip-flop jk se hace uso de entradas retroalimentadas de tal manera que se debe hacer uso de "signal" para poder realizar esta conexión lógica y de igual manera de una "q auxiliar" y de igual manera el estado lógico de la salida solo cambiara con el flanco de subida del reloj

Finalmente, para cumplir la tabla de verdad es necesario usar un "when-case"

JK	Q
00	Q
01	0
10	1
11	\bar{Q}

Q	J	K	Q
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

El código es el siguiente:

```


10 architecture codigo of FFJK is
11
12     signal JK: std_logic_vector(1 downto 0);
13     signal Q_aux: std_logic;
14     begin
15         JK <= J&K;
16         process(clk, rst)
17         begin
18             if rst = '1' then
19                 Q_aux <= '0';
20             elsif rising_edge(clk) then
21                 case JK is
22                     when "00" => Q_aux <= Q_aux;
23                     when "01" => Q_aux <= '0';
24                     when "10" => Q_aux <= '1';
25                     when others => Q_aux <= not Q_aux;
26                 end case;
27             end if;
28         end process;
29         Q <= Q_aux;
30
31 end codigo;
```

Name	Value	Sti...	Time
clk	1	Clock	80,15
j	0	<= 1	
k	0	<= 1	
q	0		
rst	0	<= 1	

Name	Value	Sti...	Time
clk	1	Clock	163,048 ns
j	0	<= 1	
k	1	<= 1	
q	0		
rst	0	<= 1	

Name	Value	Sti...	Time
clk	1	Clock	277,1
j	1	<= 1	
k	0	<= 1	
q	1		
rst	0	<= 1	

Name	Value	Sti...	Time
clk	1	Clock	370 ns
j	1	<= 1	
k	1	<= 1	
q	0		
rst	0	<= 1	

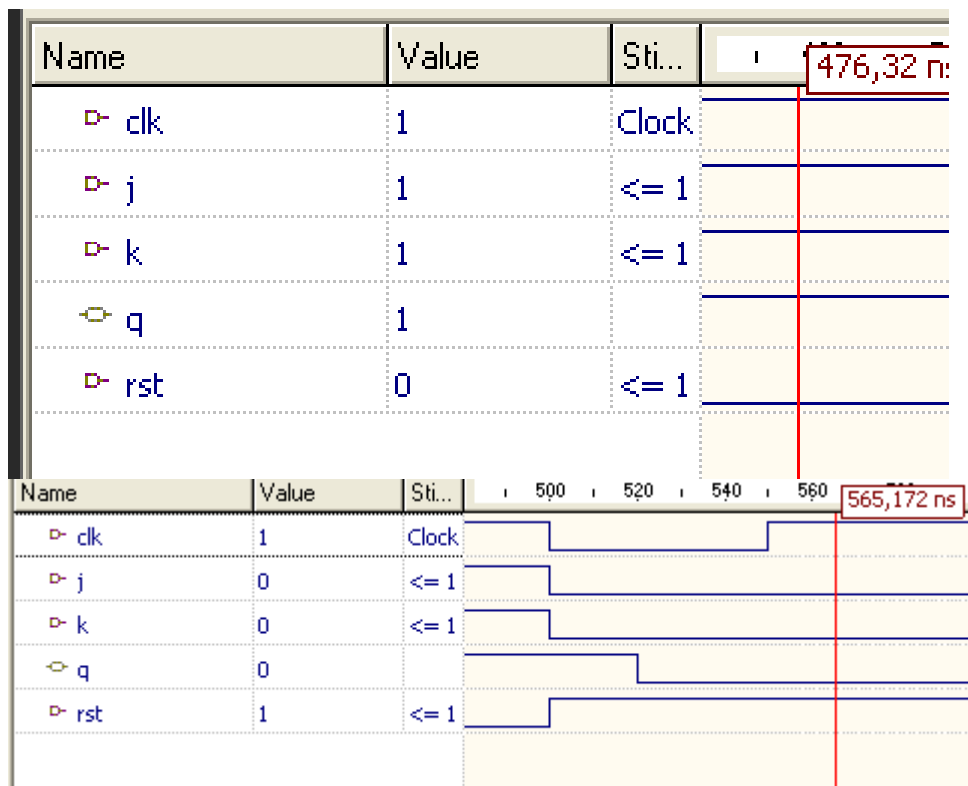

Flip-flop T

Se cumple la tabla de verdad y no se utiliza un método "signal" al no tener entradas retroalimentadas

Q	T	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


```

10
11 architecture codigo of FFT is
12
13     signal tmp: std_logic;
14     begin
15         process (Clock)
16         begin
17             if Clock'event and Clock='1' then
18                 if T='0' then
19                     tmp <= tmp;
20                 elsif T='1' then
21                     tmp <= not (tmp);
22                 end if;
23             end if;
24         end process;
25         Q <= tmp;
26
27     end codigo;
28

```

Name	Value	Sti...	20	40	60	80	92,5
clock	1	Clock					
q	0						
t	0	<= 0					

Name	Value	Sti...	160	173 ns	200
clock	1	Clock			
q	1				
t	1	<= 0			

Name	Value	Sti...	240	260	272 ns	300
clock	1	Clock				
q	0					
t	1	<= 0				

Conclusiones

Por medio de la realización de la practica se pudo comprender el método de implementación de los flip-flops mediante el uso de clock event y rising Edge dejando en claro la funcionalidad de cada uno así como la herramienta clock que se encuentra dentro del programa de simulación