



Practica 5

Decodificador

Profesor: Barrón Vera José Emanuel
Materia: Fundamentos de diseño digital

Grupo: 3CV6


Alumno: Cazares Cruz Jeremy Sajid

Boleta: 2021630179

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL




ESCOM

 

Desarrollo experimental

El desarrollo de la practica consiste en la realización de un decodificador de 4 entradas y 7 salidas con la finalidad de que las salidas se muestren en un display de 7 segmentos, por ello las 7 salidas en el decodificador.

 La función del decodificador es dar una representación a lenguaje BCD del dato introducido en la entrada, de tal manera que el número binario introducido en las entradas se pueda visualizar en la salida mediante el display como si se tratara de un número normal, con esto se hace referencia lo siguiente.



Como se observa en la figura 1 es la manera en que se pueden visualizar números dentro del display, teniendo como objetivo la practica el poder visualizar los mismos mediante el uso del sistema BCD, obteniendo números más notables o por lo menos más “reconocibles”

figura 1

Binario	BCD	Hex	Decimal
A B C D	A B C D E F G	Hex	Decimal ó mensaje
0 0 0 0	0 0 1 0 0 1 0	12	2
0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 1	01	0
0 0 1 0	0 0 1 0 0 1 0	12	2
0 0 1 1	1 0 0 1 1 1 1	4F	1
0 1 0 0	0 1 0 0 0 0 0	20	6
0 1 0 1	0 0 0 0 1 1 0	06	3
0 1 1 0	0 0 0 0 0 0 1	01	0
0 1 1 1	1 0 0 1 1 1 1	4F	1
1 0 0 0	0 0 0 1 1 1 0	0E	7
1 0 0 1	0 0 0 0 1 0 0	04	9

De igual manera al solo tener un display el número más grande que se puede obtener es el nueve de tal manera que si se quiere realizar un mensaje se podría hacer de manera secuencial por lo que la entrada binaria “0000” en lugar de dar como resultado el número BCD “0000001” dará como resultado el BCD del primero número que forma parte del mensaje, siendo así que en la combinación “0000” el resultado será “0010010” formando un número dos por el cual la mayoría de boletas inician así prosiguiendo con los números faltantes dentro del mensaje, esto se

figura 2 tabla de verdad de boleta 2021630179

puede observar mejor en la figura 2 donde existe una pequeña tabla de verdad del mensaje.

Mientras que la figura 3 sirve de referencia a los resultados que existirán dentro del gal en el simulador.

Binario					BCD					Hex	Decimal
A	B	C	D	E	A	B	C	D	E		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0
0	0	0	1		1	0	0	1	1	4F	1
0	0	1	0		0	0	1	0	0	12	2
0	0	1	1		0	0	0	1	0	06	3
0	1	0	0		1	0	0	1	0	4C	4
0	1	0	1		0	1	0	0	0	24	5
0	1	1	0		0	1	0	0	0	20	6
0	1	1	1		0	0	0	1	0	0E	7
1	0	0	0		0	0	0	0	0	00	8
1	0	0	1		0	0	0	1	0	04	9

figura 3 tabla de verdad mensaje

Al momento de la simulación, se hace uso también de la base hexadecimal ya que al no extender los números de entrada los resultados se verán de manera hexadecimal, una vez exponiendo estos valores se puede ver la forma de onda completa de los datos, así como el binario de las mismas como se puede observar en las siguientes figuras.

+	DISPLAY	12	01
+	E	2	0

figura 4 Hexadecimal de display

En la figura 5 se puede ver a mayor detalle lo antes mencionado, lo cual es que dando clic en el simulador nos da una versión más detallada de la forma de ondas que se tiene tanto de entrada como de resultado

también indicando el número binario, tanto en forma de onda como en decimal mediante la columna de “value”

+	DISPLAY	01	01	4F
+	DISPLAY(6)	0		
+	DISPLAY(5)	0		
+	DISPLAY(4)	0		
+	DISPLAY(3)	0		
+	DISPLAY(2)	0		
+	DISPLAY(1)	0		
+	DISPLAY(0)	1		
+	E	0	0	1
+	E(3)	0		
+	E(2)	0		
+	E(1)	0		
+	E(0)	0		

figura 5 expansión de valores

De igual manera el hexadecimal es una forma “resumida” de los datos obtenidos, de tal manera que se muestra aun cuando se hayan expandido los datos de entrada y salida

Como ya se mencionó la función principal del código es el poder mostrar el número binario a un display de 7 segmentos esto se hace de la siguiente manera

```

1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3
4  ENTITY EDeco IS PORT(
5      E:          IN  STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
6      DISPLAY: OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0)
7  );
8
9  END EDeco;
10

```

figura 6 código entity

Tal como en la práctica pasada se utilizó la palabra reservada “ENTITY” sirve para declarar la cantidad de pines de entrada y salida mientras que de igual en este código tiene una utilidad similar siendo la diferencia que se declaran entradas y salidas mediante vectores de 4 y 7 bits, a los propios vectores se les asigna

```

11 ARCHITECTURE ADeco OF EDeco IS
12 BEGIN
13
14     PROCESS( E )
15     BEGIN
16         IF( E = "0000") THEN
17             DISPLAY<="0000001"; -- 0
18         ELSIF( E = "0001") THEN
19             DISPLAY<="1001111"; -- 1
20         ELSIF( E = "0010") THEN
21             DISPLAY<="0010010"; -- 2
22         ELSIF( E = "0011") THEN
23             DISPLAY<="0000110"; -- 3
24         ELSIF( E = "0100") THEN
25             DISPLAY<="1001100"; -- 4
26         ELSIF( E = "0101") THEN
27             DISPLAY<="0100100"; --5
28         ELSIF( E = "0110") THEN

```

nombre tal como es “E” y “DISPLAY”

Al igual que en una ocasión pasada para determinar o el proceso a realizar se utiliza la palabra reservada “ARCHITECTURE” y se declaran los nombres para el inicio y final de la asignación, siendo así que la estructura para realizar las operaciones es mediante un if else, en otro caso se podría ver como un switch ya que para cada

figura 7 código proceso 1

```

29             DISPLAY<="0100000"; --6
30         ELSIF( E = "0111") THEN
31             DISPLAY<="0001110"; --7
32         ELSIF( E = "1000") THEN
33             DISPLAY<="0000000"; --8
34         ELSIF( E = "1001") THEN
35             DISPLAY<="0000100"; --9
36         ELSE
37             DISPLAY<="-----";
38         END IF;
39     END PROCESS;
40
41 END ADeco;

```

caso predeterminado se tendrá una solución y en caso de no tenerla no se realizara ningún proceso y terminara con la sentencia if regresando al inicio del programa

figura 6 código proceso 2

Pantallas de prueba

Estas primeras 5 figuras son en referencia a los números dados en el display de tal manera que la secuencia dada corresponde al número en BCD de tal manera que “0000” daría como resultado “0000001” viéndose en el display como un 0.

Name ^	Value	Sti...	50	10
+ - DISPLAY	06		01	
+ - E	3	<...	0	

figura 7 número 0

Name ^	Value	Sti...	150	20
+ - DISPLAY	06		4F	
+ - E	3	<...	1	

figura 10 número 1

Name ^	Value	Sti...	250	30
+ - DISPLAY	0E		12	
+ - E	7	<...	2	

figura 11 número 2

Name ^	Value	Sti...	350	400
+ - DISPLAY	0E		06	
+ - E	7	<...	3	

figura 8 número 3

+ - DISPLAY	06		06	4C	
+ - E	3	<...	3	4	

figura 9 número4

Name ^	Value	Sti...	344 ns	400	450	500	550	600
+ - DISPLAY	06		06	4C	24			
+ - E	3	<...	3	4	5			

figura 10 número 5

A continuación, se enumerarán las 5 simulaciones del número de boleta

Name ▲	Value	Sti...	10 20 30 40 50 60 70 80 90
+ display	12		X12
+ e	0	<...	X0

figura 11 secuencia 0 número 2

Name ▲	Value	Sti...	100 120 140 160 180 200
+ display	01		X01
+ e	1	<...	X1

figura 12 secuencia 1 número 0

Name ▲	Value	Sti...	200 220 240 260 280 300
+ display	12		X12
+ e	2	<...	X2

figura 13 secuencia 2 número 2

Name ▲	Value	Sti...	300 320 340 360 380 400
+ display	4F		X4F
+ e	3	<...	X3

figura 14 secuencia 3 número 1

Name ▲	Value	Sti...	420 440 460 480 500
+ display	4F		X20
+ e	3	<...	X4

figura 15 secuencia 4 número 6

Name ▲	Value	Sti...	500 520 540 560 580 600
+ display	4F		X06
+ e	3	<...	X5

figura 16 secuencia 5 número 3

Name ▲	Value	Sti...	600 620 640 660 680 700
+ display	01		X01
+ e	7	<...	X6

figura 17 secuencia 6 número 0

Como se puede observar en las figuras el número de la boleta se va generando dígito por dígito de igual manera se muestra en la salida del decodificador, se pueden ingresar más de 9 secuencias para generar un mensaje siendo de esa manera que en cada secuencia la salida tenga como objetivo el mostrar un dígito del mensaje

Conclusiones

Mediante la realización de la práctica se observó el funcionamiento de un decodificador de binario a BCD siendo de esa manera que se comprendió la utilización de este para el uso de un display como salida del circuito, todo esto en el circuito integrado gal teniendo así una mejor implementación del circuito en este caso